$$\underbrace{5I_1 - 2I_2 = 10}_{\text{Loop 1 from Question 4}}$$

$$\underbrace{-2I_1 + 7I_2 = 6}_{\text{Loop 2 from Question 4}}$$

$$\Longrightarrow \quad \underbrace{\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 7 \end{bmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

$$[\mathrm{k\Omega}]\,[\mathrm{mA}] = [\mathrm{V}]$$