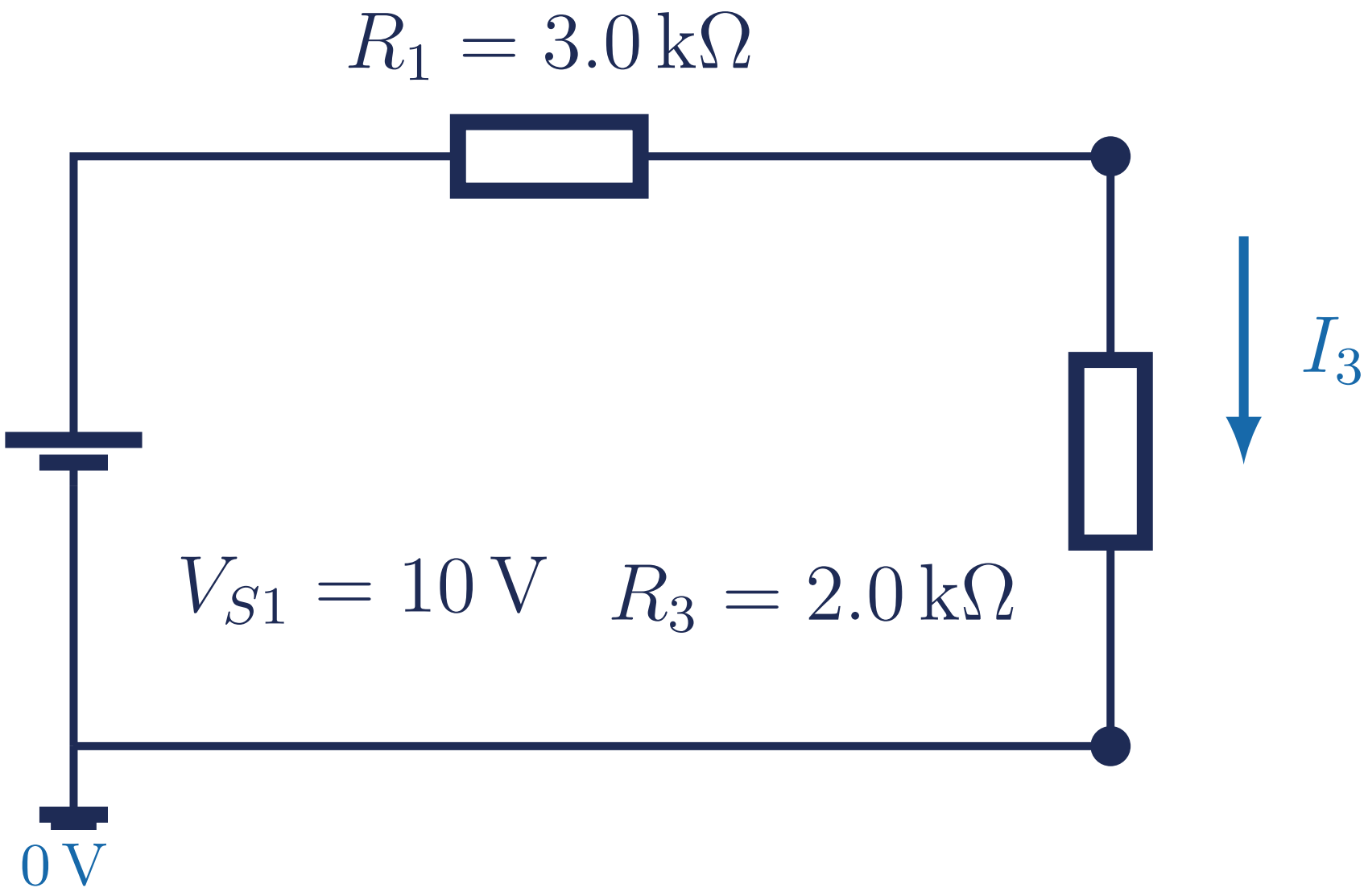
$R_1 = 3.0\,\mathrm{k\Omega}$
I_3
$V_{S1} = 10\,\mathrm{V}$
$R_3 = 2.0\,\mathrm{k\Omega}$
0 V