LOOP 1 KVL

source rise R_1 drop shared R_3 drop

$$+10 - 3I_1 - 2(I_1 - I_2) = 0$$

Collect I_1 and I_2 terms

$$\boxed{5I_1 - 2I_2 = 10}$$