
Loop 1 isolated

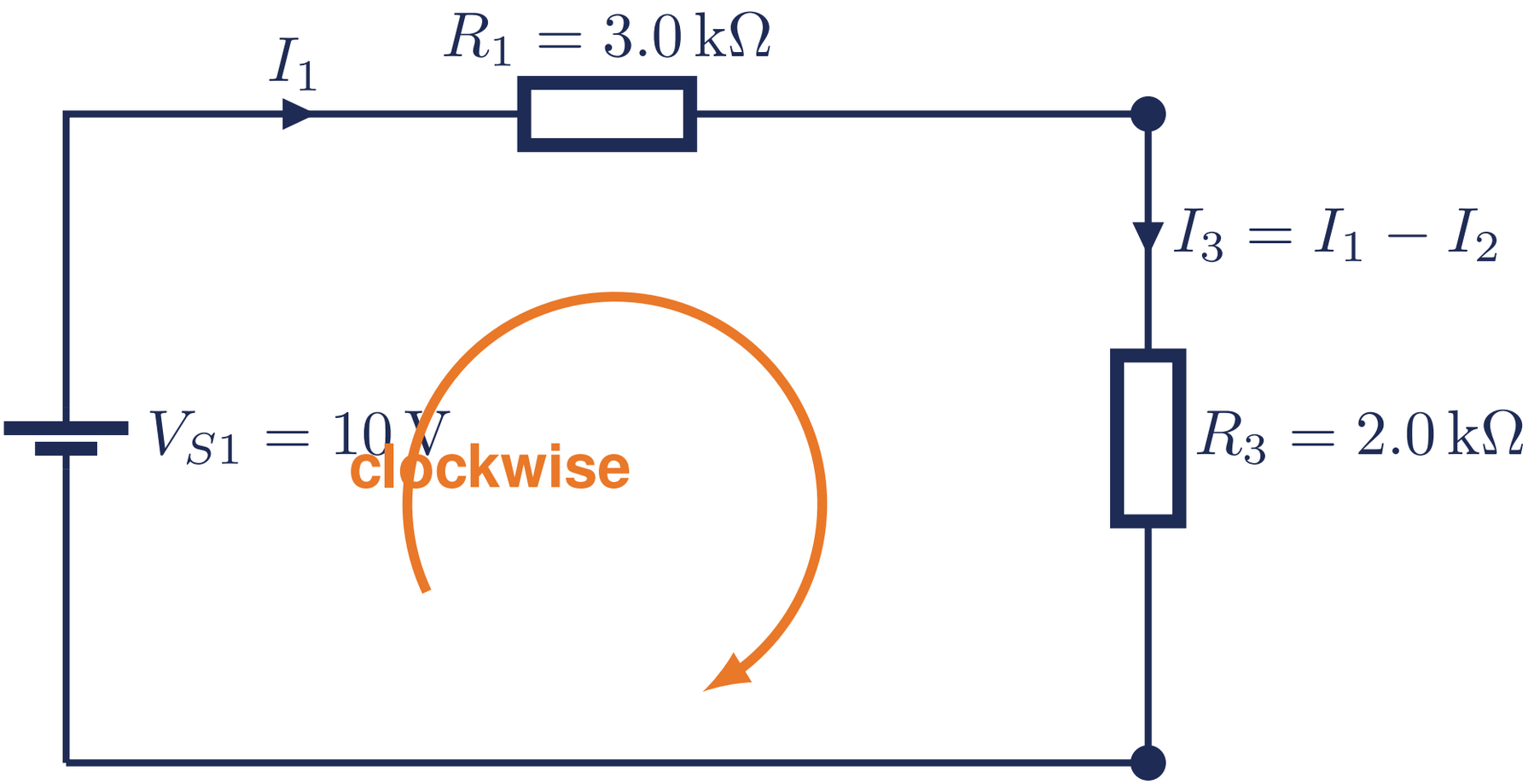

Equation 1

$$+10 - 3I_1 - 2(I_1 - I_2) = 0$$

$$5I_1 - 2I_2 = 10$$

$\mathrm{k\Omega} \times \mathrm{mA} = \mathrm{V}$