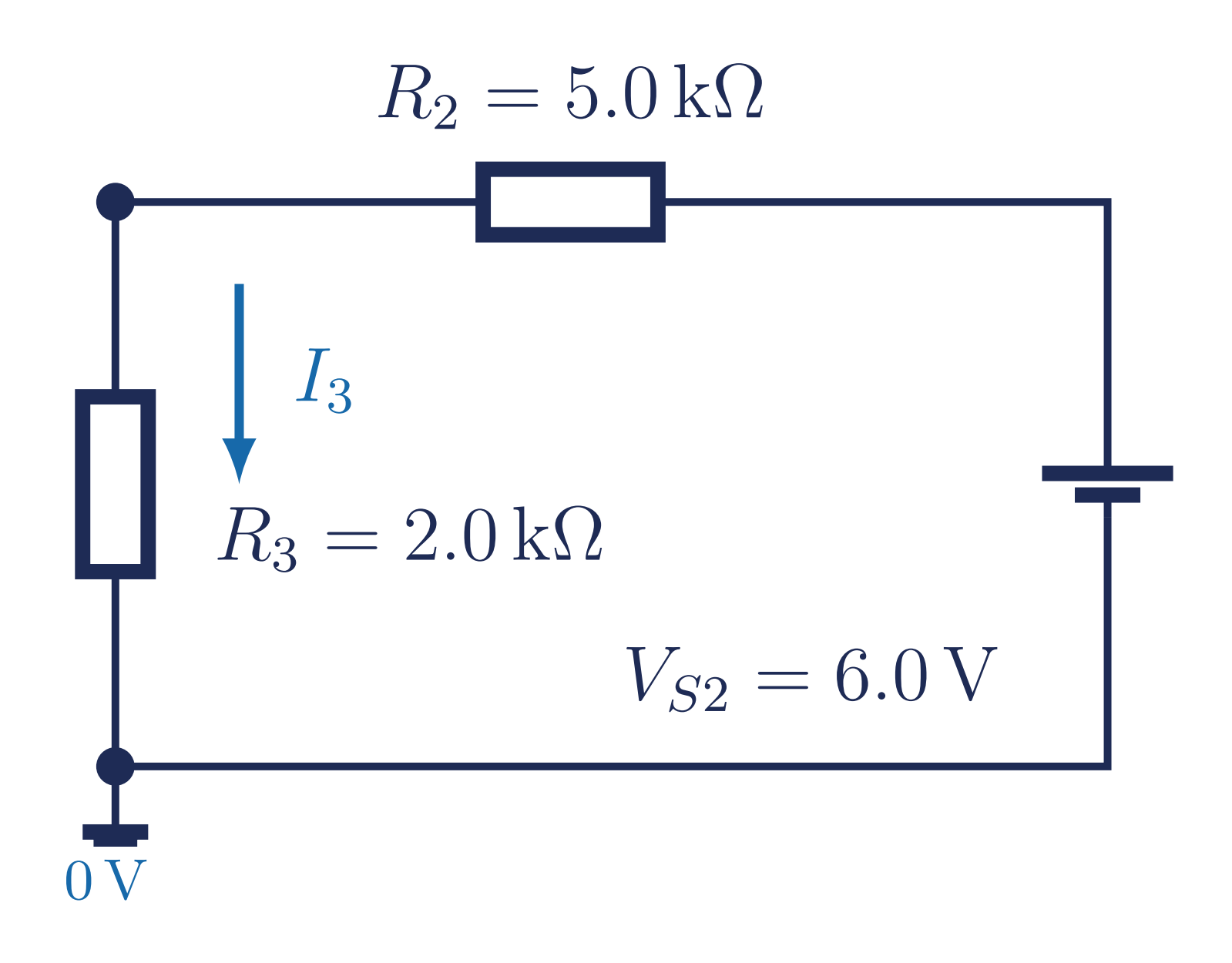
$R_2 = 5.0\,\mathrm{k\Omega}$
I_3
$R_3 = 2.0\,\mathrm{k\Omega}$
$V_{S2} = 6.0\,\mathrm{V}$
$0\,\mathrm{V}$