
# Loop 2 isolated

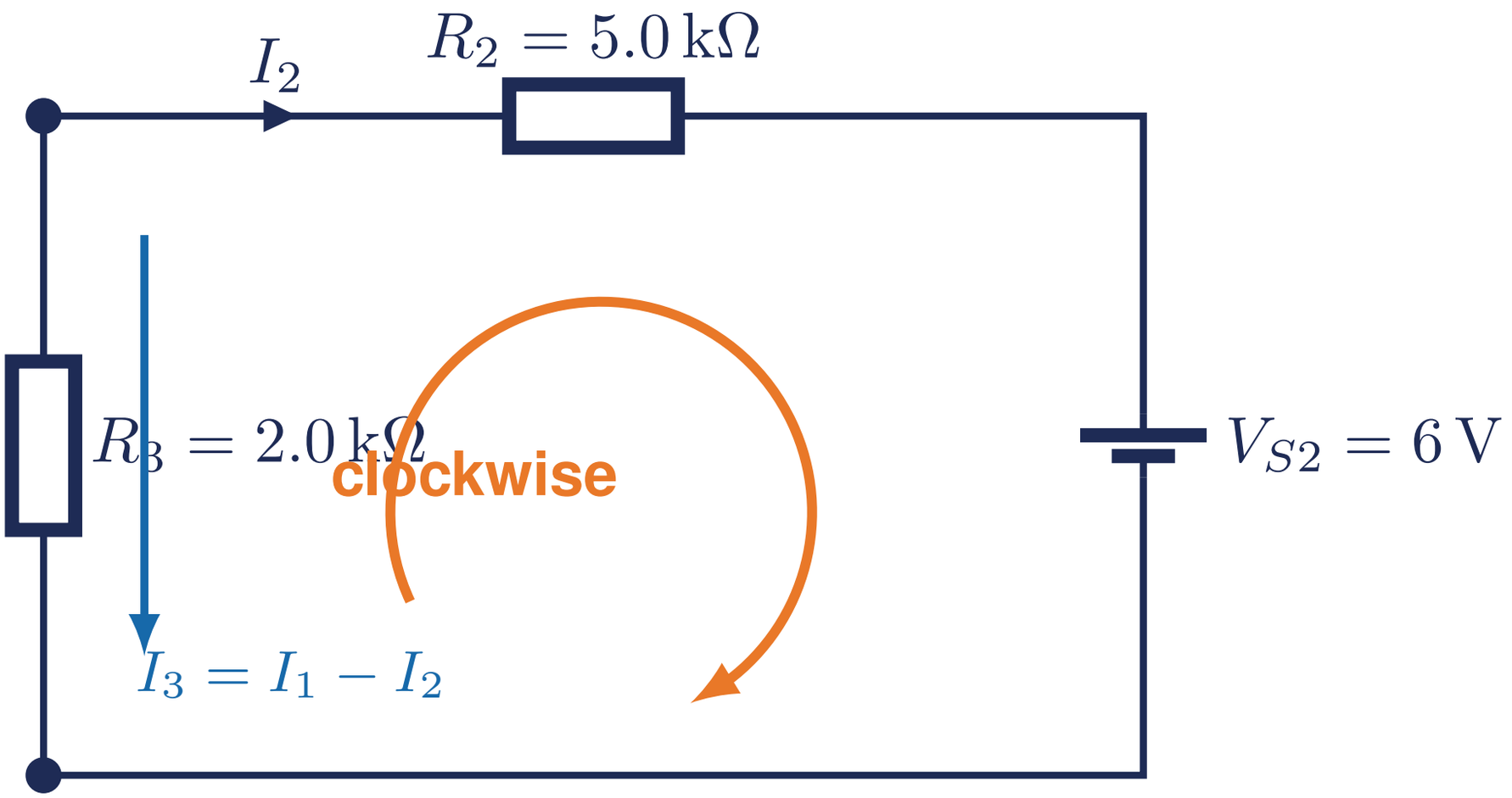


## Equation 2

$$\boxed{+6 - 5I_2 + 2(I_1 - I_2) = 0}$$

$$\boxed{-2I_1 + 7I_2 = 6}$$

$$\mathrm{k\Omega} \times \mathrm{mA} = \mathrm{V}$$