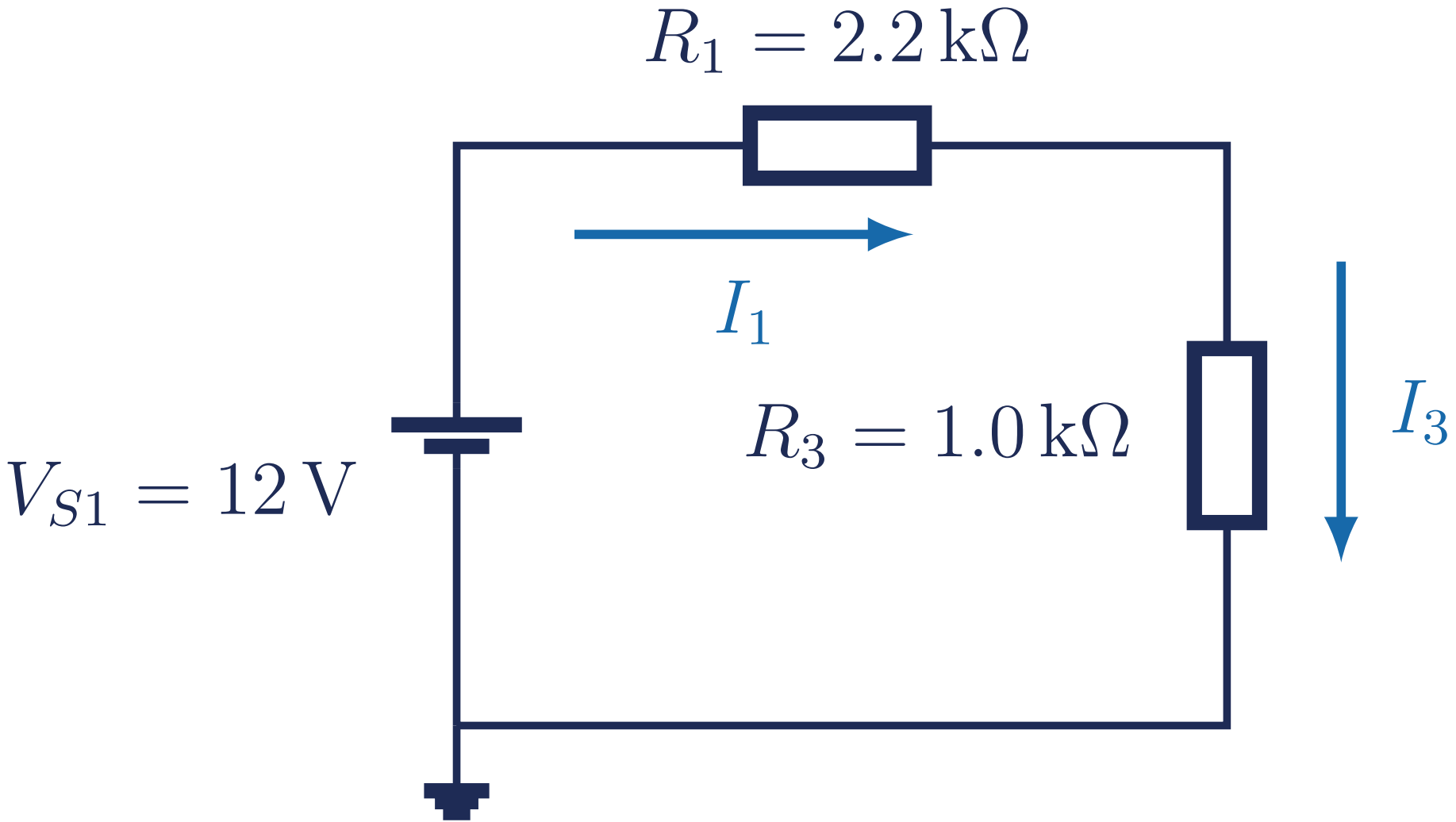
$R_1 = 2.2\,\mathrm{k\Omega}$
I_1
$R_3 = 1.0\,\mathrm{k\Omega}$
I_3
$V_{S1} = 12\,\mathrm{V}$