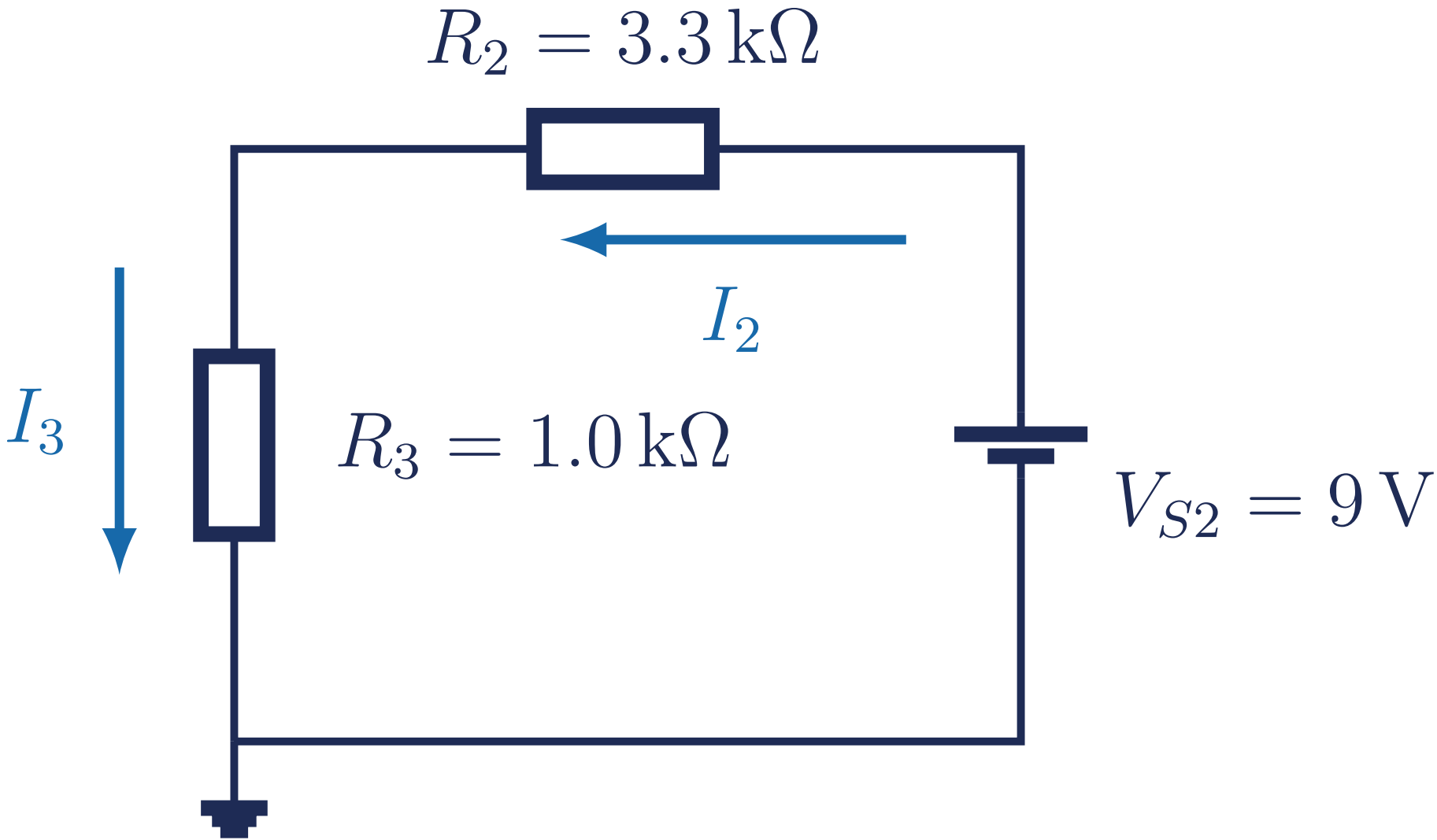
$R_2 = 3.3\,\mathrm{k}\Omega$
I_2
I_3
$R_3 = 1.0\,\mathrm{k}\Omega$
$V_{S2} = 9\,\mathrm{V}$