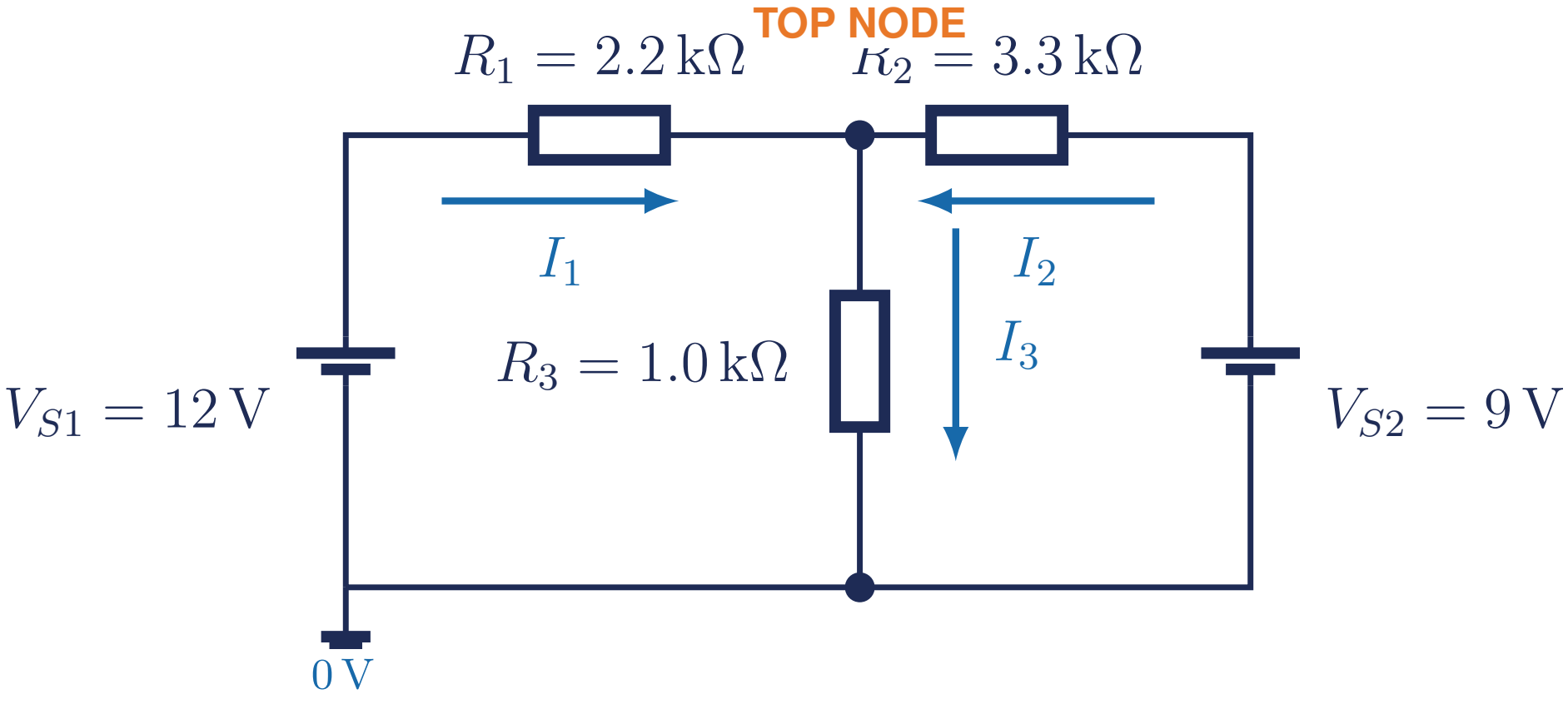
TOP NODE
$R_1 = 2.2\,\mathrm{k\Omega}$
$R_2 = 3.3\,\mathrm{k\Omega}$
I_1
I_2
I_3
$R_3 = 1.0\,\mathrm{k\Omega}$
$V_{S1} = 12\,\mathrm{V}$
$V_{S2} = 9\,\mathrm{V}$
$0\,\mathrm{V}$